

$$X = 400 + j300$$

$$I_0 = \frac{1}{500 \angle 36.87^\circ} e^{j\omega t}$$


$$I_0 = \frac{1 e^{j\omega t}}{R + j\omega L}$$

$$V_L = j\omega L \left[ \frac{1 e^{j\omega t}}{R + j\omega L} \right]$$

1.)  $\rightarrow I = (2 \text{ mA}) e^{j(\omega t - \tan^{-1} 3/4)}$

$$V_L = I \cdot Z_L$$

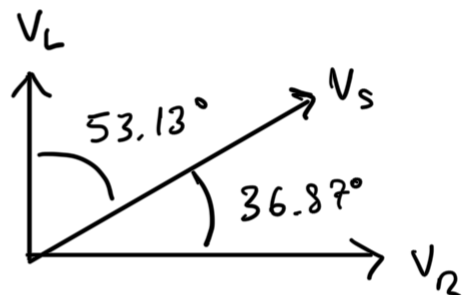2.)  $V_L = 0.6 e^{j(\omega t + \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} 3/4)}$



3.)  $\boxed{\frac{V_{out}}{V_{in}} = H(j\omega)} = j\omega L \left[ \frac{1 e^{j\omega t}}{R + j\omega L} \right]$

sinusoidal Response

$$H(j\omega) = \frac{j\omega L}{R + j\omega L}$$

~~1e j\omega t~~

large  $\omega$   
 $\rightarrow \log(1) = 0$



small  $\omega$

$$\log\left(\frac{j\omega L}{R}\right) \text{ vs } \log(\omega)$$

$$\rightarrow \log(\omega) + \log\left(\frac{L}{R}\right)$$

$$y = x + b$$

$\Downarrow$

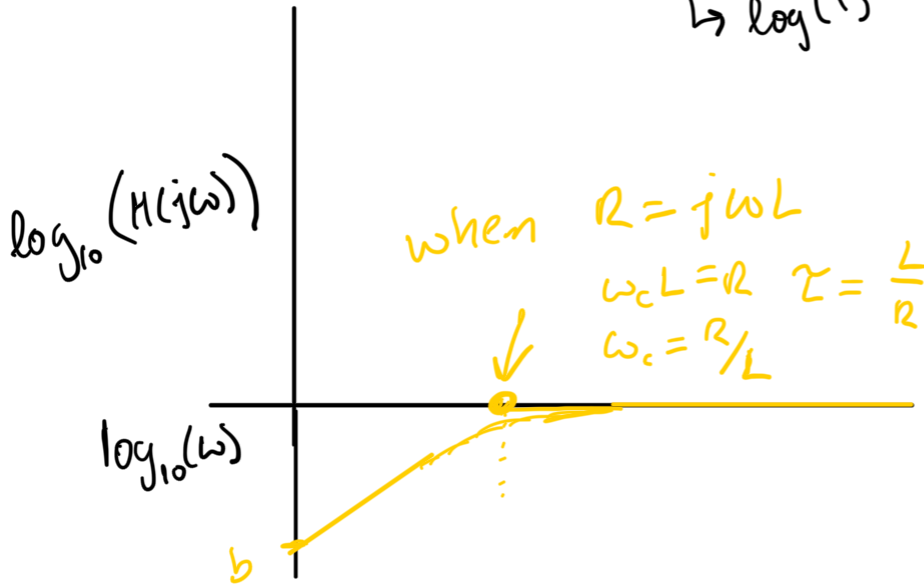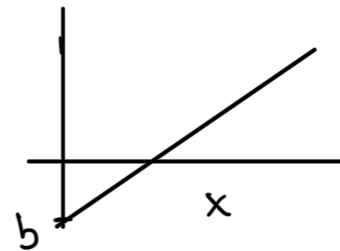

High pass filter:

lets through high f  
 filters out low f

When  $\lambda_1, \lambda_2$  are

- distinct & Real  $\Rightarrow$  overdamped
- = & Real  $\Rightarrow$  critically damped
- complex  $\Rightarrow$  underdamped